

EEEN203 Lab 6

Experimental Procedure

Expected Gain

$$G = 1 + \frac{R_2}{R_1}, \quad R_1 = 0.9956 \text{ k}\Omega, R_2 = 9.995 \text{ k}\Omega$$

$$G = 1 + \frac{9.995}{0.9956} = 11.0392 \approx 11$$

Measured voltage source


$$V_{measured}^+ = 12.000$$

$$V_{measured}^- = -12.004$$

Oscilloscope measurements for $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$


In Amp	f	$ V_i $	$ V_o $	Gain	Gain	Period, T	t_{delay}	Phase delay
mV	[Hz]	[V]	[V]		[dB]	[s]	[s]	[degrees]
250	10	0.168	1.72	10.23809	20.2044	0.1	$-267\mu s$	-3.62
300	20	0.216	2.24	10.3703	20.3159	0.5	$-200\mu s$	-1.44
500	50	0.256	2.88	11.25	21.0231	0.2	$-40\mu s$	-1.08
500	100	0.256	2.88	11.25	21.0231	0.01	$20\mu s$	0.720
500	200	0.272	2.88	10.5882	20.4965	0.05	$-35\mu s$	-1.44
500	500	0.272	2.88	10.5882	20.4965	0.02	$-15\mu s$	-2.70
500	1 k	0.272	2.88	10.5882	20.4965	0.001	$-3.50\mu s$	-1.26
500	2 k	0.272	2.96	10.5882	20.4965	0.005	$-2.52\mu s$	-1.83
500	5 k	0.288	2.96	10.2233	20.2380	0.002	$-2.20\mu s$	-3.94
	100k							
	200k							
	500k							
1100	1 M	0.6	0.134	0.2233	-13.0209	0.000001	$-281ns$	-100

Frequency Response Graph for $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$

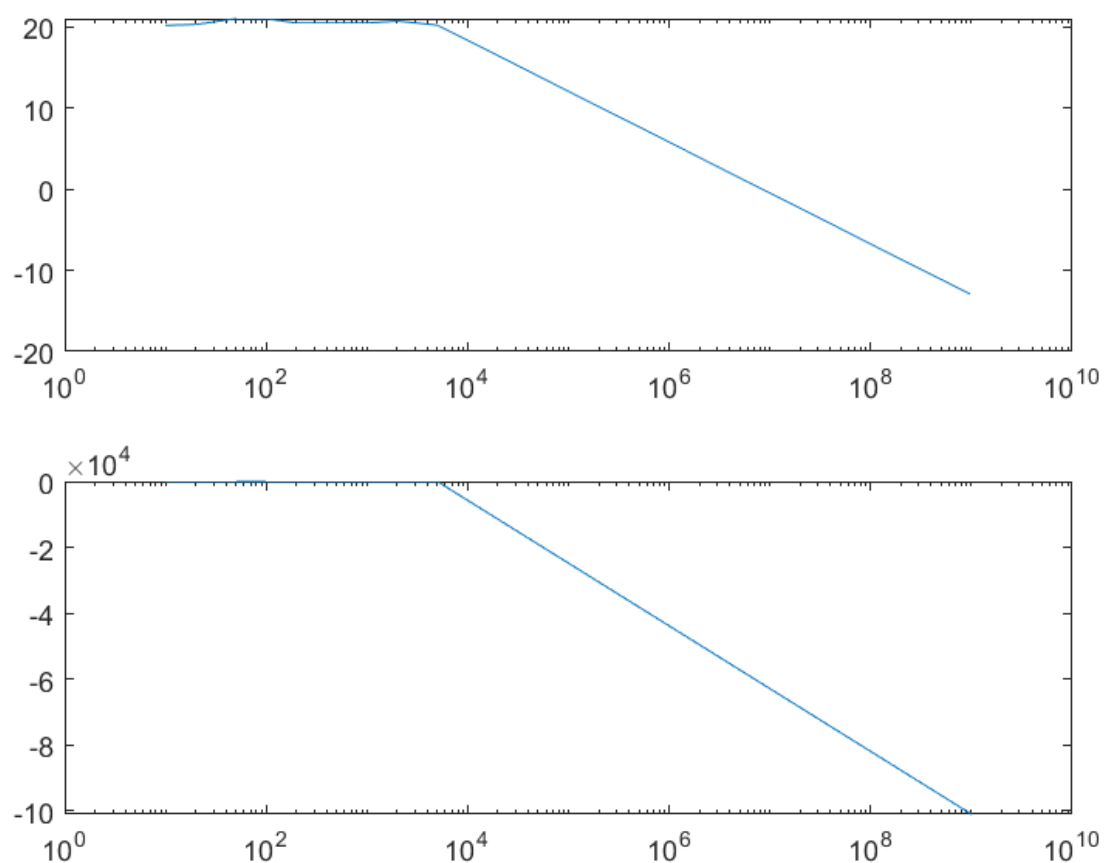Oscilloscope measurements for $R_2 = 100\text{ k}\Omega$

In Amp	f	$ V_i $	$ V_o $	Gain	Gain	Period, T	t_{delay}	Phase delay
mV	[Hz]	[V]	[V]		[dB]	[s]	[s]	[degrees]
500	10	0.272	12.7	46.6912	33.3847	0.1	$-700\mu\text{s}$	-2.52
500	20	0.27	11.4	42.2222	32.5108	0.05	$-50\mu\text{s}$	-0.36
500	50	0.274	11.2	40.8759	32.2293	0.02	$-104\mu\text{s}$	-1.86
500	100	0.272	11	40.4412	32.1365	0.01	$-26.7\mu\text{s}$	-0.960
500	200	0.278	11	40.4412	31.9470	0.005	$-40\mu\text{s}$	-2.88
500	500	0.276	11	39.5683	32.0097	0.002	$-49.2\mu\text{s}$	-8.86
1000	1 k	0.503	11	21.8683	26.7965	$999\mu\text{s}$	$-26.7\mu\text{s}$	-9.61
1000	2 k	0.503	11.1	22.06759	26.8751	$500.4\mu\text{s}$	$-23.7\mu\text{s}$	-17
1000	5 k	0.503	11.1	22.06759	26.8751	$200.4\mu\text{s}$	$-22.9\mu\text{s}$	-41.0
1000	100k	0.503	1.15	2.2863	7.1826	$10.04\mu\text{s}$	$-7.62\mu\text{s}$	-86.9
1000	200k	0.503	0.509	1.0119	0.1030	$5.00\mu\text{s}$	$-1.17\mu\text{s}$	-84.2
1000	500k	0.503	0.240	0.4771	-6.4271	1.984ns	-512ns	-92.9
1000	1 M	0.505	0.122	0.2415	-12.3386	$1.003\mu\text{s?}$	-286ns?	-103?

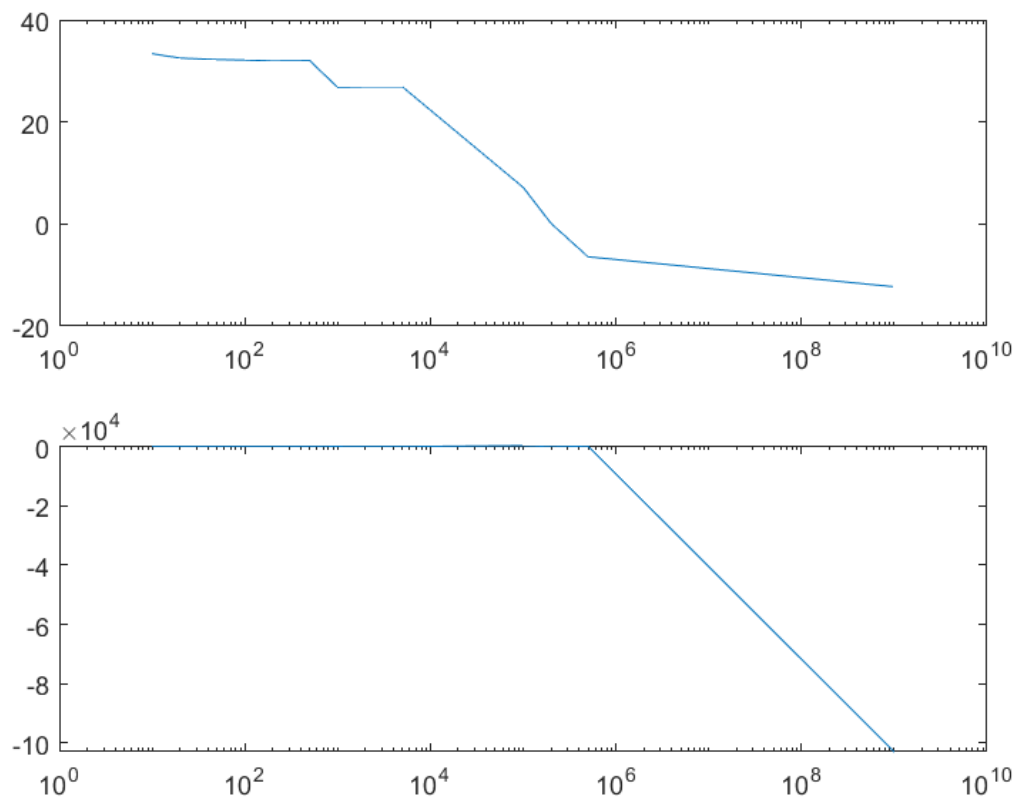Frequency response graphs for $R_2 = 100\text{ k}\Omega$



Misc: photos of the output of the Op amp:

- Getting cut of at the top as the gain exceeds the maximum voltage from the inputs
- Becoming sharper due to the slew rate being exceeded
- Gain reducing as the frequency goes past cutoff

